
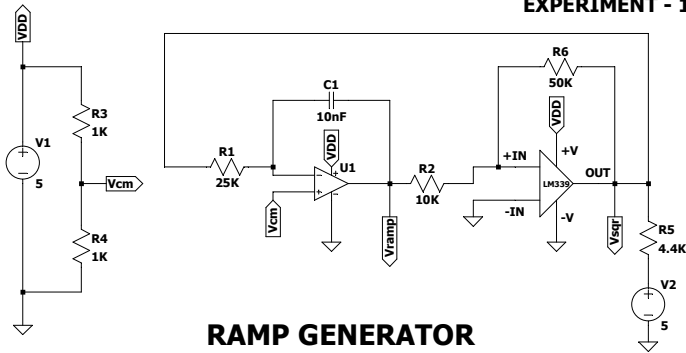


### EXPERIMENT - 1

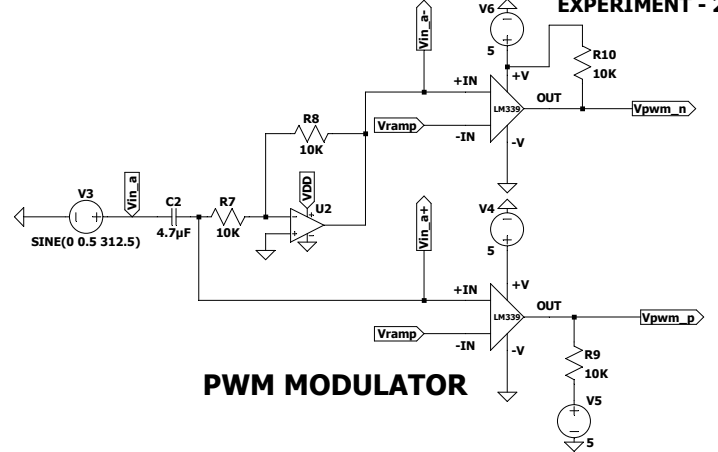

### EXPERIMENT - 2



.include C:\Users\maity\OneDrive\Documents\LTspice\sub\LM339.sub

.options method=gear  
.tran 0 10ms 0 10u

.include C:\Users\maity\OneDrive\Documents\LTspice\sub\CD4069.sub

.include C:\Users\maity\OneDrive\Documents\LTspice\sub\NAND.sub

### H-BRIDGE DRIVER

### EXPERIMENT - 3

